
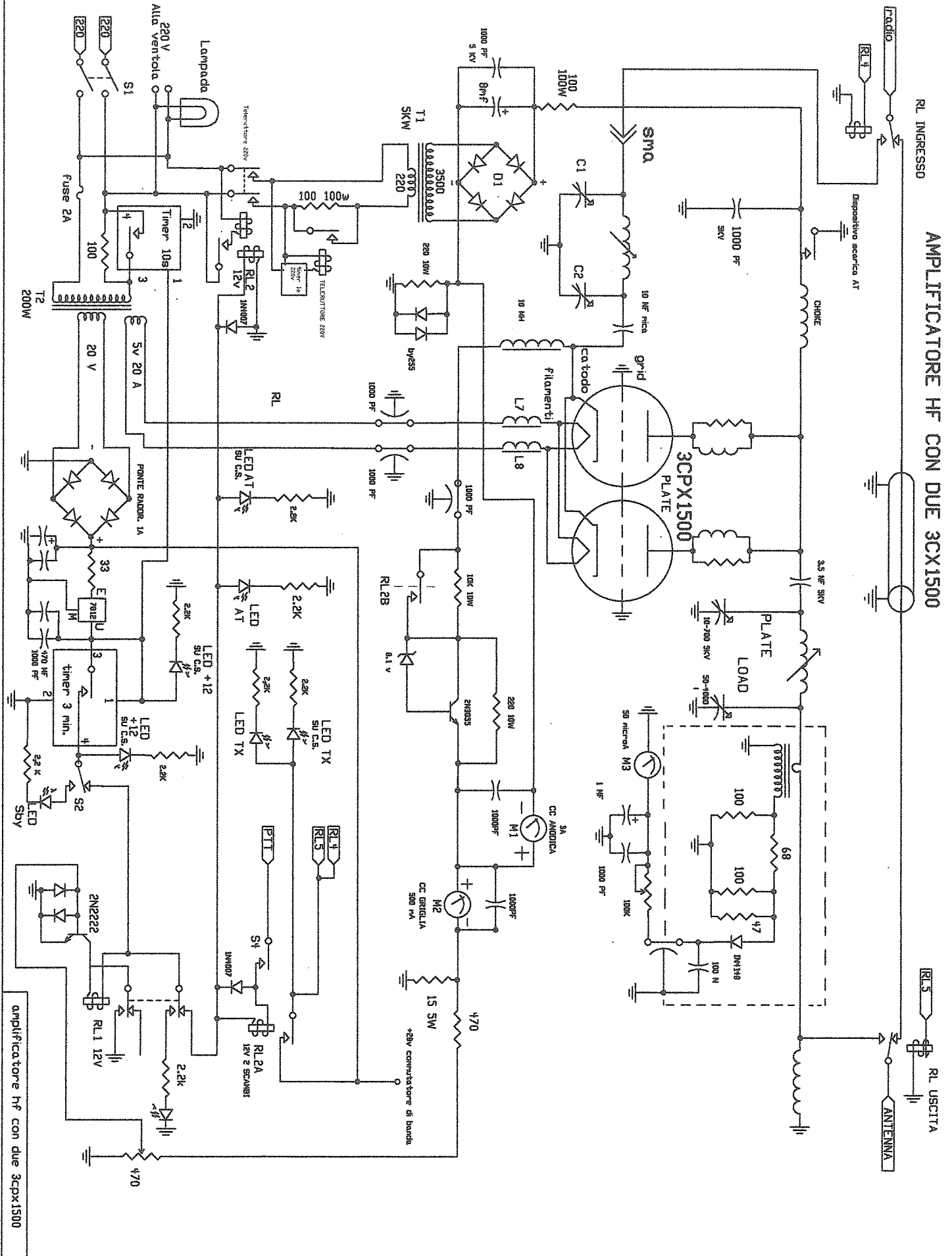



AMPLIFICATORE HF CON DUE 3CPX1500

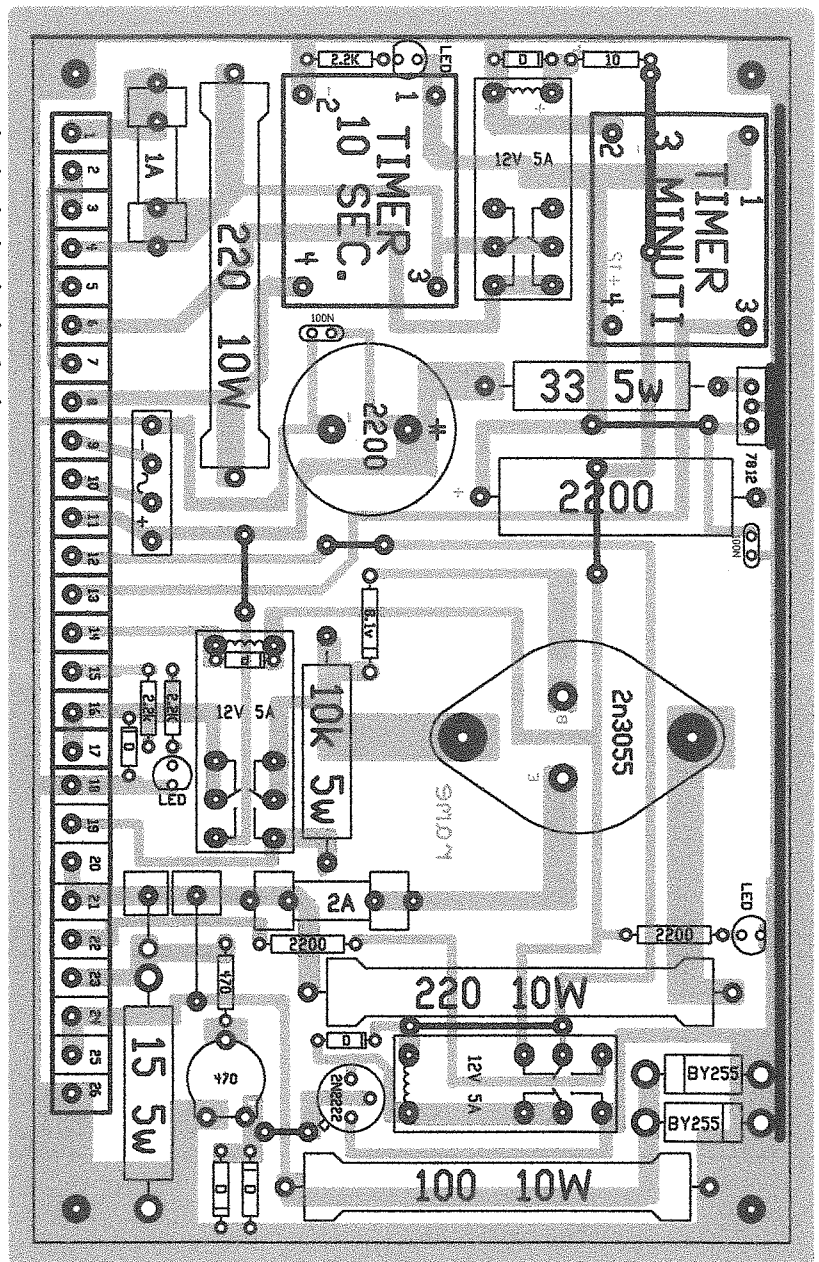



amplificatore hf con due 3cpX1500

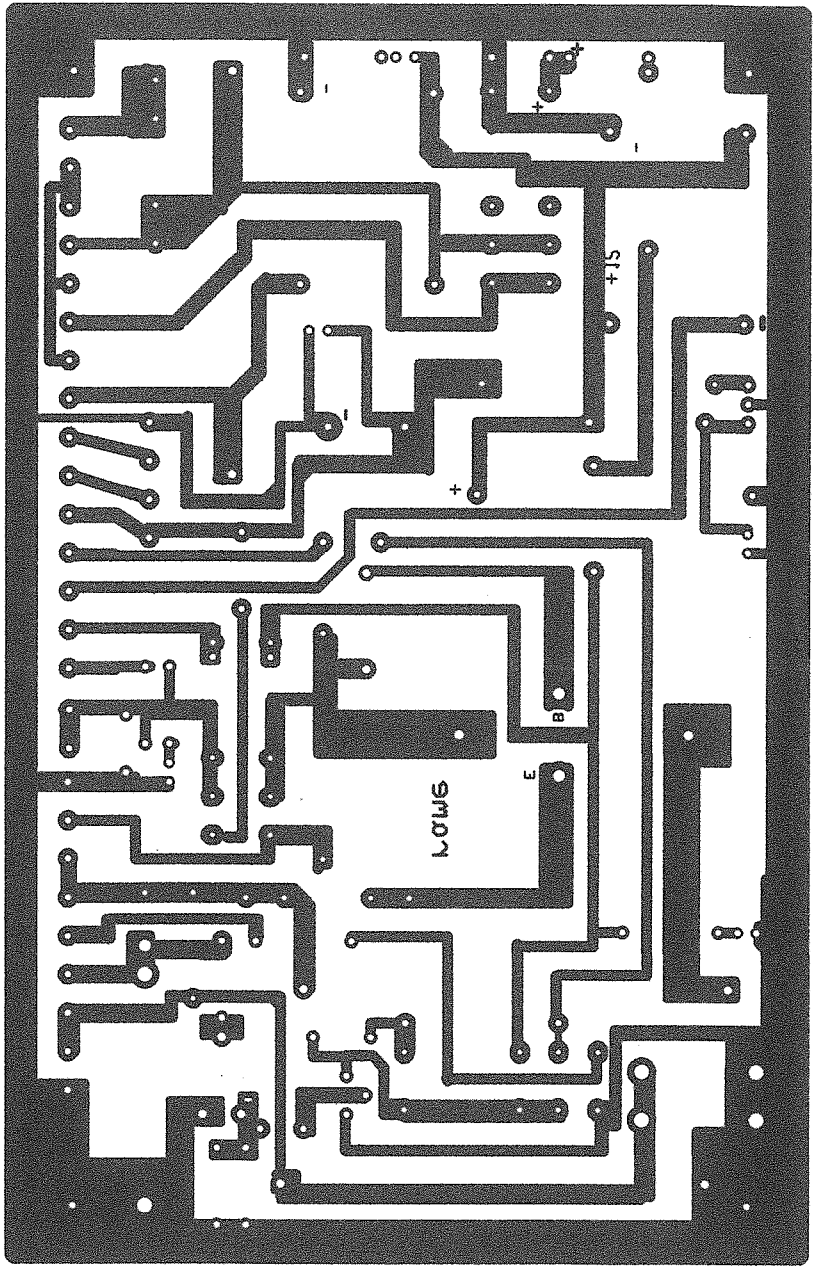
ingresso 220
 uscita 220 trasf. servizi
 uscita 220 pilota teleruttore
 uscita 220 trasf. filamenti
 ingresso 20 v. alternata
 ingresso 20 v. alternata
 +28v al comm. banda
 + 12 volt dall' inter.
 +12 volt all' inter.
 ptt
 led tx
 rl antenna
 rl ingresso
 massa
 dal catodo
 + strum cc anod
 + strum cc grid
 led cc grid
 - strum grid
 - strum cc anod
 - alimentazione at
 massa





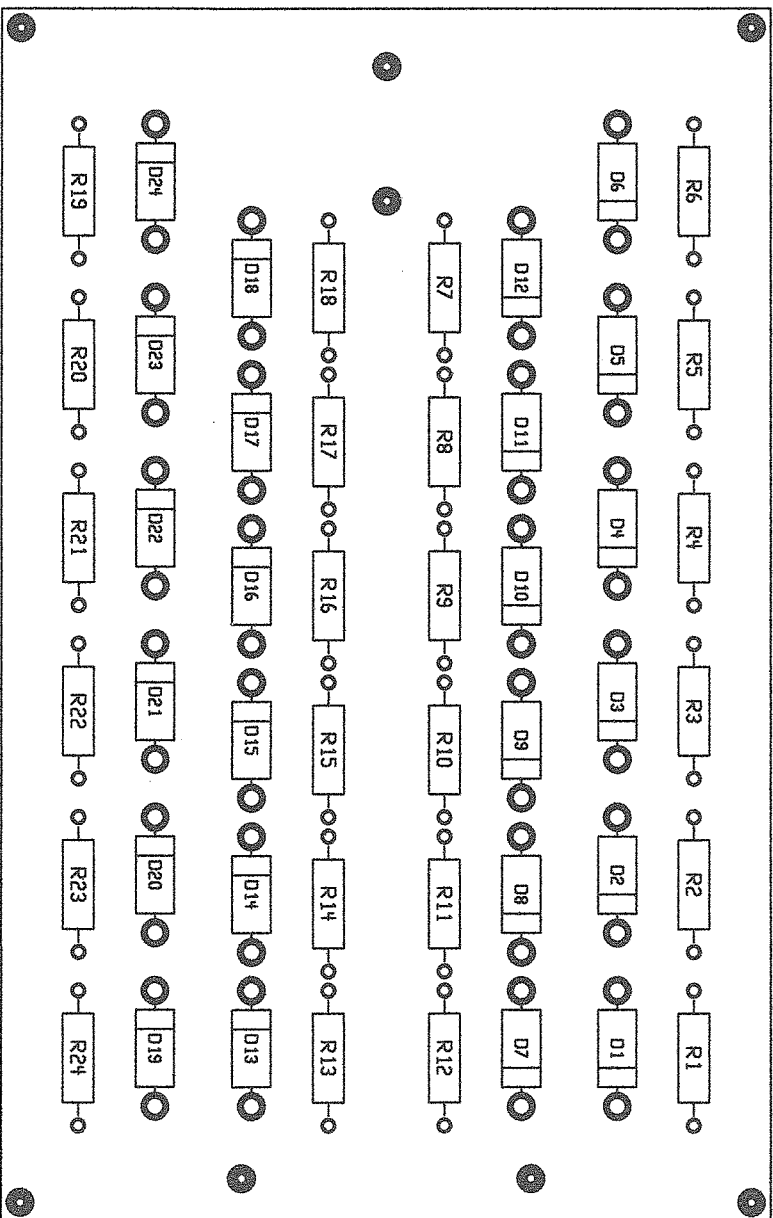


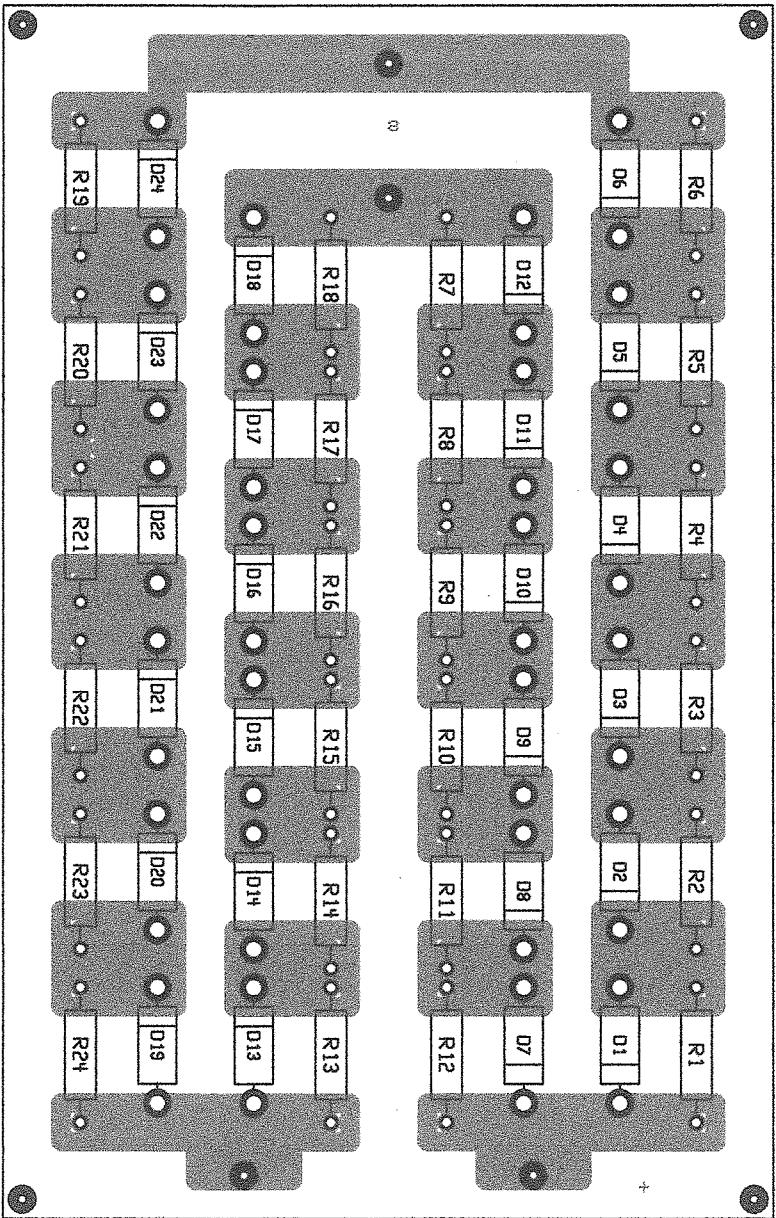

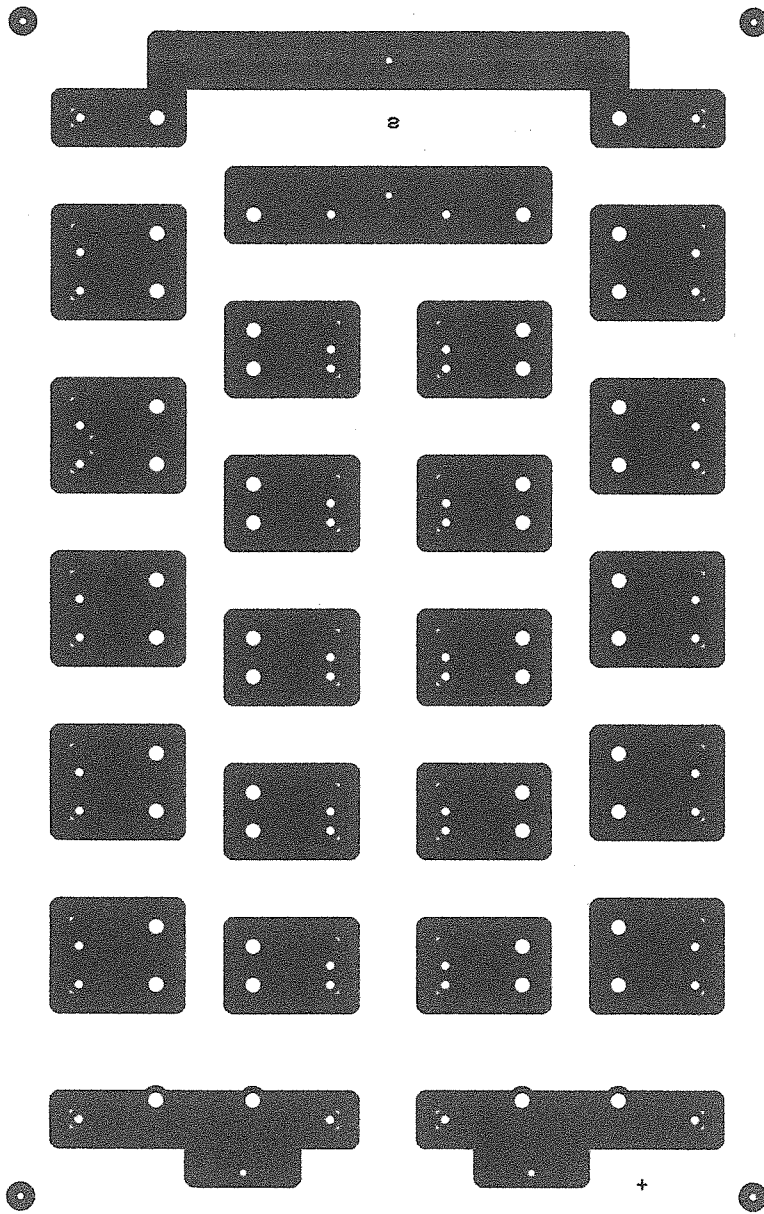

choke alimentazione AT su ceramica

25.4 mm

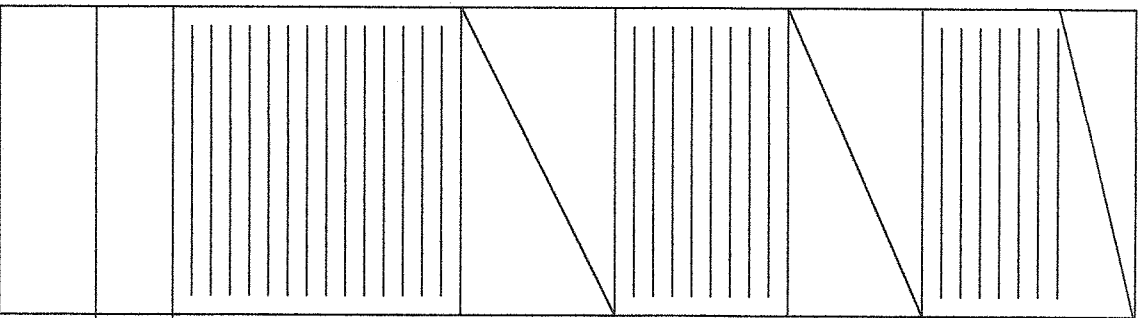

1 spira

41 spire

1.5 spire

53.5 spire

1.5 spire

81.5 spire

10 mm

16 mm

21 mm


20.5 mm


18 mm

30.5 mm

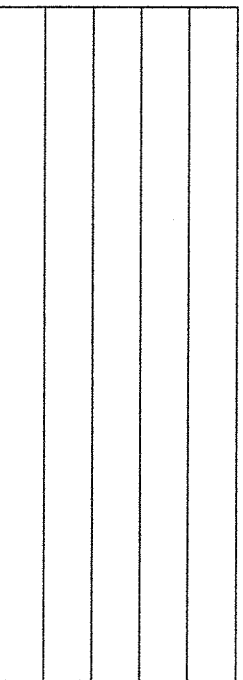
12.7 mm

filo da 0.315 mm diametro
totale di 250 microH.



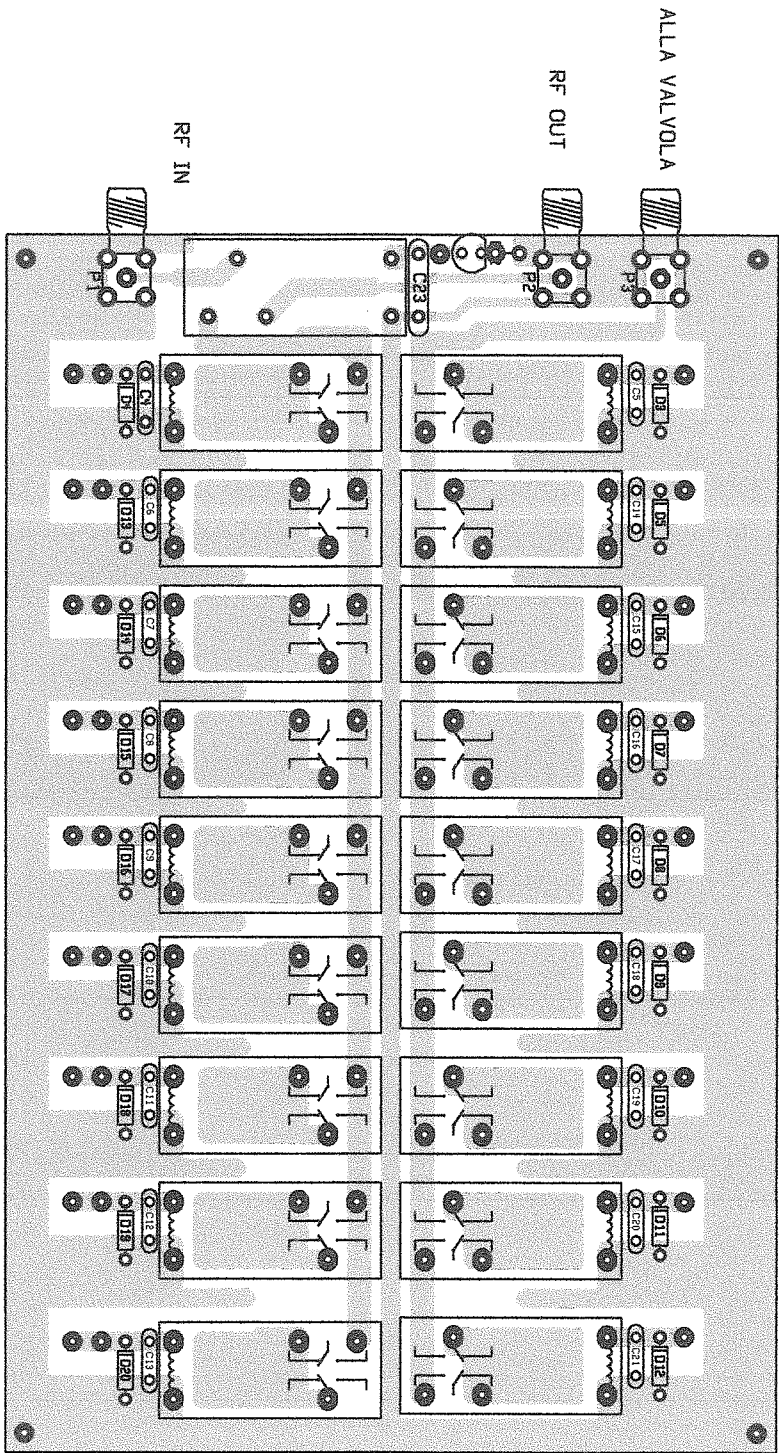


RFIN 3CX1500 LATO RAME

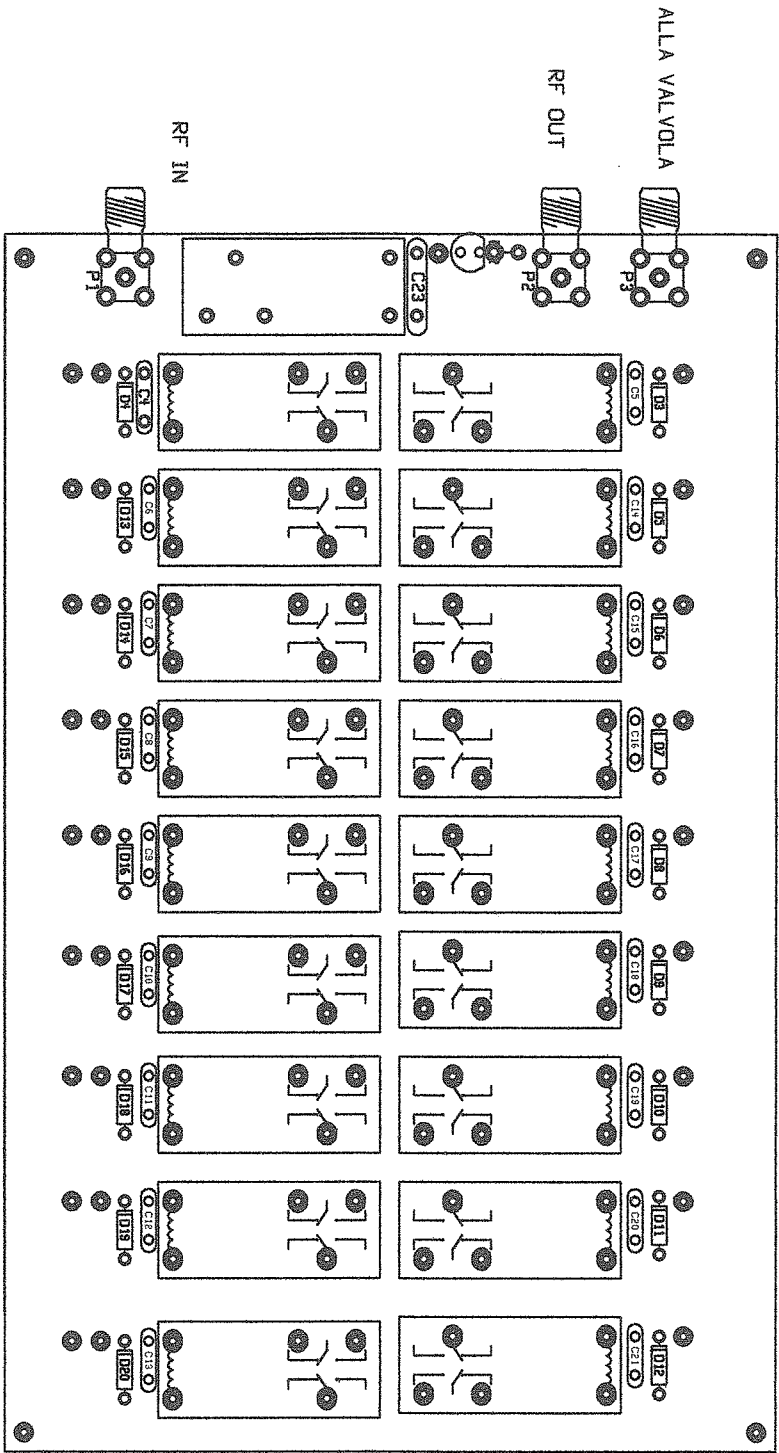


RFIN 3CX1500 LATO RAME

TIMER 3 MINUTI

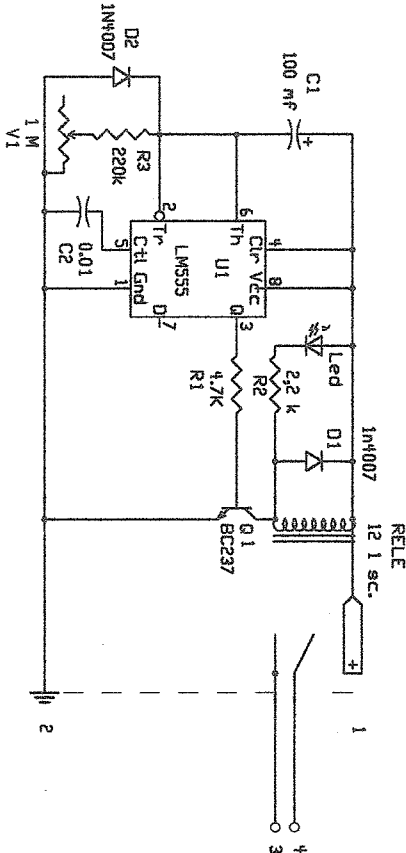


CIRCUITO STAMPATO TIMER 3 MINUTI

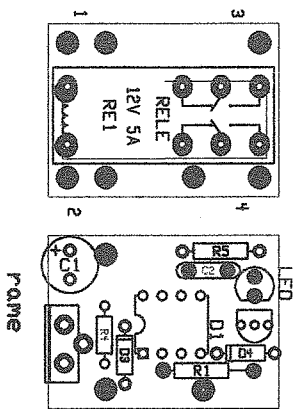

LE DUE BASETTE VENGONO SOVRAPPOSTE E COLLEGATE
VERTICALMETE IN TRE PUNTI

CIRCUITO STAMPATO TIMER 3 MINUTI

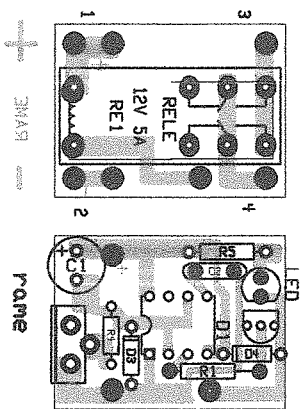

LE DUE BASETTE VENGONO SOVRAPPOSTE E COLLEGATE
VERTICALMETE IN TRE PUNTI

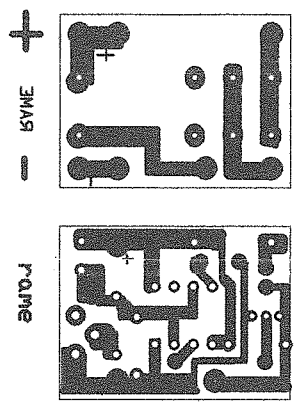


PLATE		LOAD	
NR. CONTAGIRI	PF	NR. CONTAGIRI	PF
0	16	1	40
6	20	2	54
11	25	3	106
15	30	4	230
17	35	5	380
20	40	6	530
26	50	7	670
30	62	8	820
33	80	9	960
35	100	10	1100
37	130	11	1250
39	150	12	1400
41	180	13	1550
43	200	14	1690
48	250	15	1840
50	280	16	2000
51	300	17	2150
54	350	18	2300
57	400	19	2450
		20	2600
		21	2750
		22	2900
		23	3000

Nuovo documento di testo

Eingangs-Impedanz Z1 in Ohm = 2000

Ausgangs-Impedanz Z2 in Ohm = 50

Optimal ---> Q = 13

MHZ	C1 (PF)	C2 (PF)	L (µH)
1.80	575	3188	15.40
3.65	283	1572	7.59
7.05	147	814	3.93
10.10	102	568	2.74
14.20	73	404	1.95
18.10	57	317	1.53
21.20	49	271	1.31
24.95	41	230	1.11
28.70	36	200	0.97

Eingangs-Impedanz Z1 in Ohm = 1500

Ausgangs-Impedanz Z2 in Ohm = 50

Optimal ---> Q = 12

MHZ	C1 (PF)	C2 (PF)	L (µH)
1.80	707	3462	12.77
3.65	349	1707	6.30
7.05	181	884	3.26
10.10	126	617	2.28
14.20	90	439	1.62
18.10	70	344	1.27
21.20	60	294	1.08
24.95	51	250	0.92
28.70	44	217	0.80

Eingangs-Impedanz Z1 in Ohm = 1300

Ausgangs-Impedanz Z2 in Ohm = 50

Optimal ---> Q = 11

MHZ	C1 (PF)	C2 (PF)	L (µH)
1.80	748	3398	12.17
3.65	369	1676	6.00
7.05	191	868	3.11
10.10	133	606	2.17
14.20	95	431	1.54
18.10	74	338	1.21
21.20	64	289	1.03
24.95	54	245	0.88
28.70	47	213	0.76

Eingangs-Impedanz Z1 in Ohm = 1700

Ausgangs-Impedanz Z2 in Ohm = 50

Optimal ---> Q = 12

MHZ	C1 (PF)	C2 (PF)	L (µH)
1.80	624	3195	14.31
3.65	308	1576	7.06
7.05	159	816	3.65
10.10	111	569	2.55
14.20	79	405	1.81
18.10	62	318	1.42
21.20	53	271	1.22
24.95	45	231	1.03
28.70	39	200	0.90

**WD7S PRODUCTIONS
TU-6B TUNED INPUT BOARD**

**COMPONENT DATA FOR
50 OHM IMPEDANCE Q=2**

29-24 MHZ	C1= * 100pf	L1= 7T #20 T-50-6	C5= 100pf
21-18 MHZ	C2= * 150pf	L2= 8T #20 T-50-6	C6= 150pf
14-10 MHZ	C3= * 220pf	L3= 11T #20 T-50-6	C7= 220pf
7 MHZ	C4= * 420pf	L4= 13T #20 T-68-2	C8= 470pf
3.8 MHZ	C9= * 750pf	L5= 17T #22 T-68-2	C11= 820pf
1.8 MHZ	C10= * 1300pf	L6= 26T #22 T-68-2	C12= 1600pf

**COMPONENT DATA FOR
25 OHM IMPEDANCE Q=2**

29-24 MHZ	C1= *140pf	L1= 6T #20 T-50-6	C5= 150pf
21-18 MHZ	C2= *200pf	L2= 7T #20 T-50-6	C6= 200pf
14-10 MHZ	C3= *280pf	L3= 8T #20 T-50-6	C7= 300pf
7 MHZ	C4= *520pf	L4= 10T #20 T-68-2	C8= 620pf
3.8 MHZ	C9= *850pf	L5= 14T #22 T-68-2	C11= 1100pf
1.8 MHZ	C10= *1200pf	L6= 21T #22 T-68-2	C12= 2200pf

**COMPONENT DATA FOR
100 OHM INPUT IMPEDANCE Q=2**

29-24 MHZ	C1= *75pf	L1= 9T #20 T-50-6	C5= 68pf
21-18 MHZ	C2= *110pf	L2= 10T #20 T-50-6	C6= 100pf
14-10 MHZ	C3= *150pf	L3= 13T #20 T-50-6	C7= 150pf
7 MHZ	C4= *280pf	L4= 15T #20 T-68-2	C8= 270pf
3.8 MHZ	C9= *510pf	L5= 21T #22 T-68-2	C11= 510pf
1.8 MHZ	C10= *1000pf	L6= 30T #22 T-68-2	C12= 1100pf

**COMPONENT DATA FOR
75 OHM INPUT IMPEDANCE Q=2**

29-24 MHZ	C1= *82pf	L1= 8T #20 T-50-6	C5= 82pf
21-18 MHZ	C2= *120pf	L2= 9T #20 T-50-6	C6= 120pf
14-10 MHZ	C3= *180pf	L3= 12T #20 T-50-6	C7= 180pf
7 MHZ	C4= *350pf	L4= 14T #20 T-68-2	C8= 360pf
3.8 MHZ	C9= *640pf	L5= 19T #22 T-68-2	C11= 680pf
1.8 MHZ	C10= *1200pf	L6= 28T #22 T-68-2	C12= 1300pf