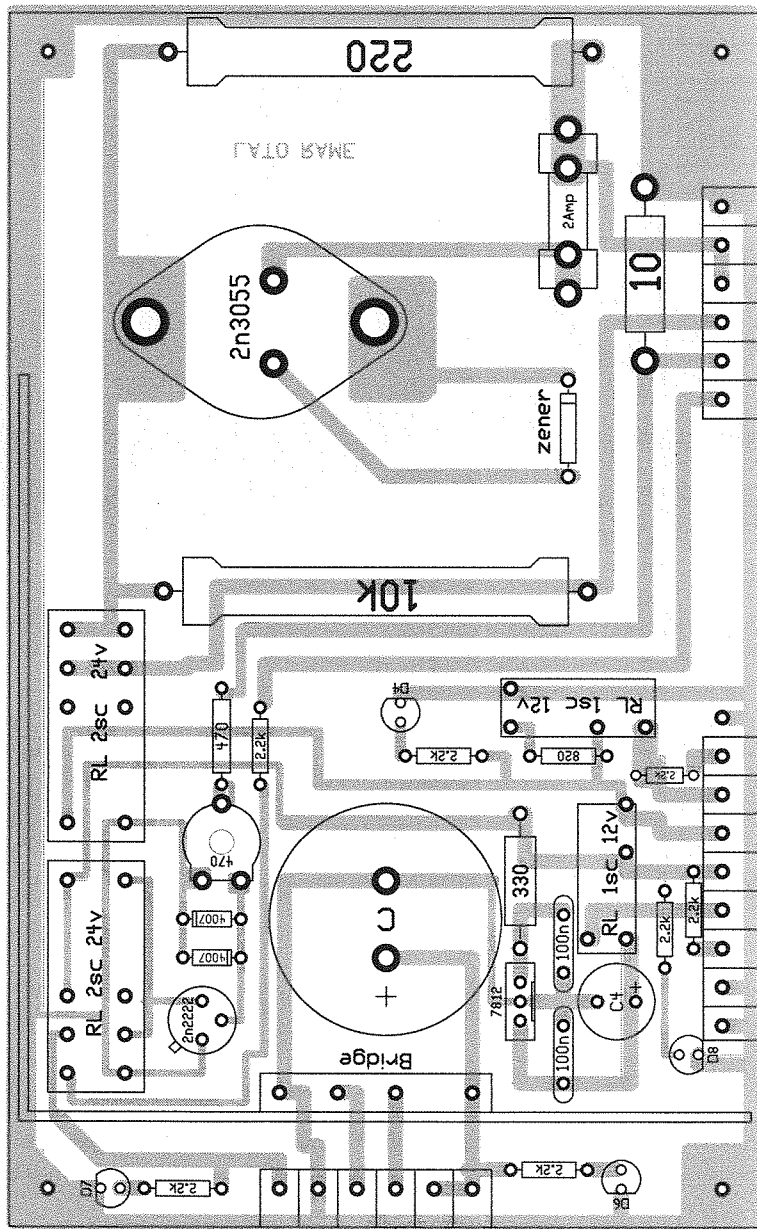



schema elettrico con TH338 TH339



+28 da S1
 massa
 20v alt
 20v alt
 +28
 +28 al timer

massa
 due strum
 catodo
 strum griglia
 led griglia

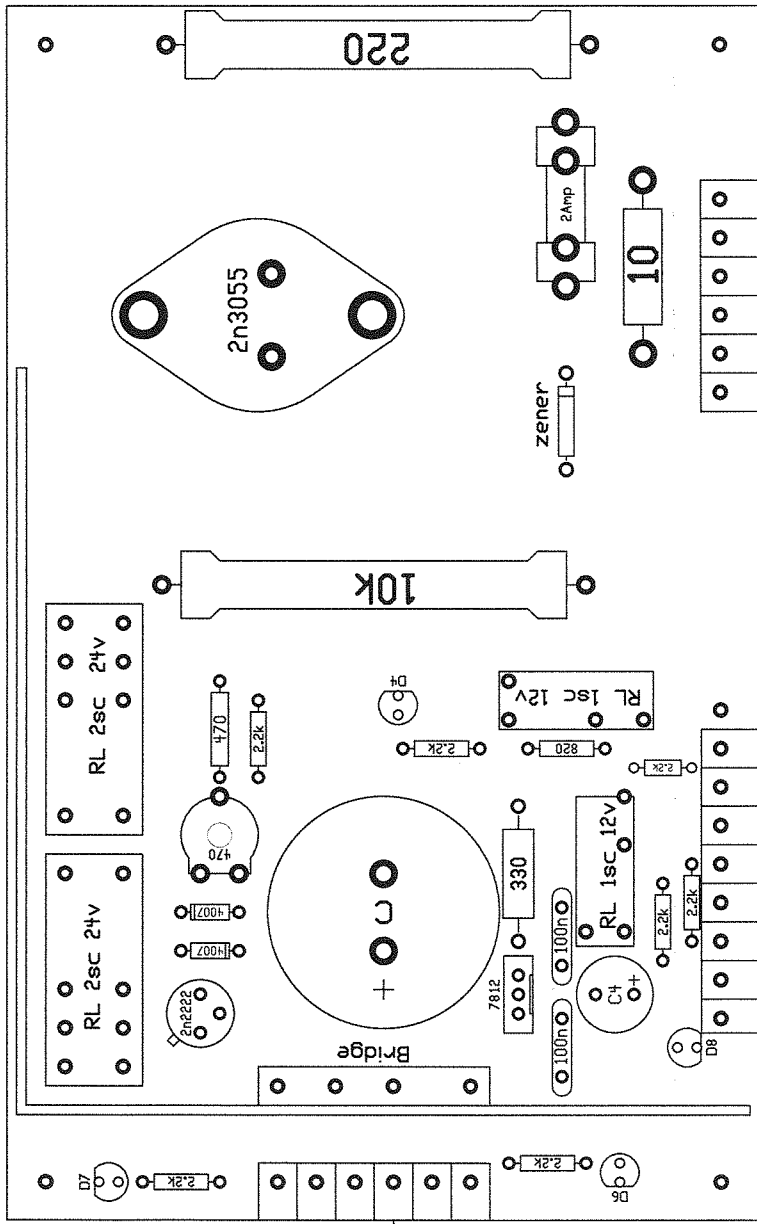
led tx
 rele ingresso
 rele antenna
 telertuttore
 pit
 T
 massa




+28 da S1
 massa
 20v alt
 20v alt
 +28
 +28 al timer

led griglia
 strum griglia
 catodo
 due strum
 massa

massa
 T
 ptt
 teleruttore
 rele antenna
 rele ingresso
 led tx

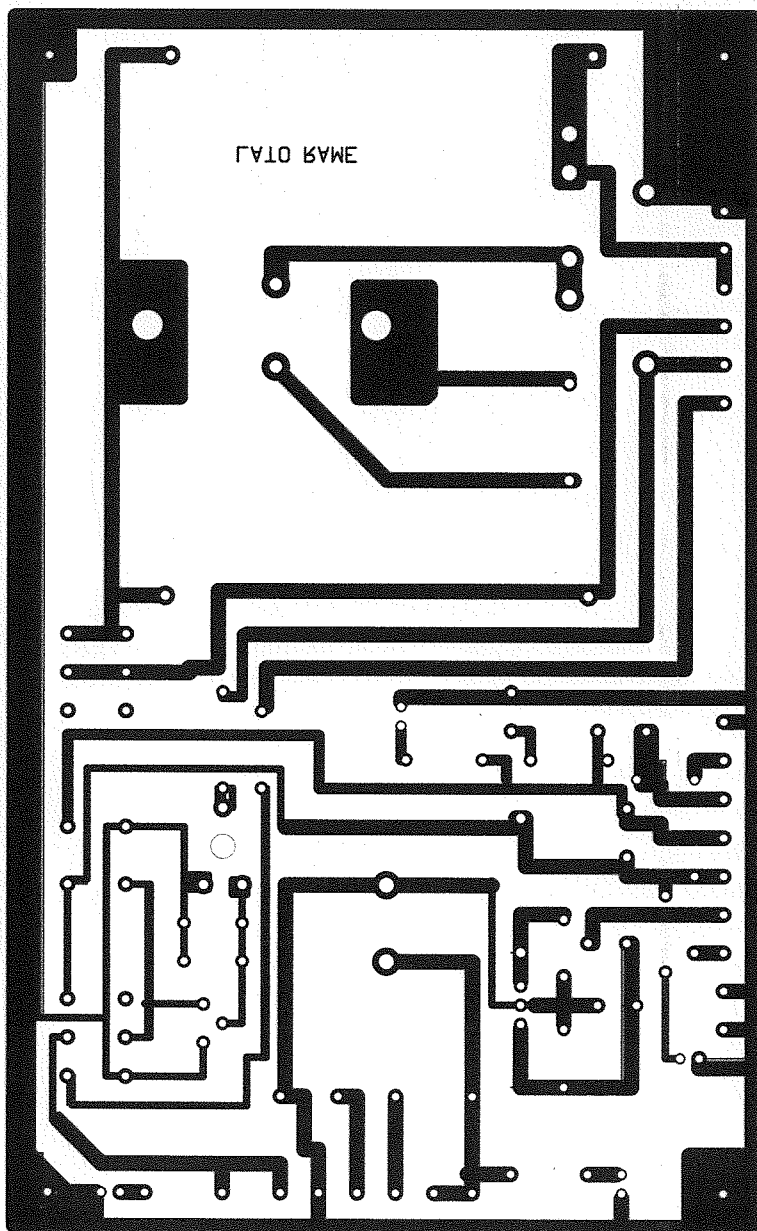


LH338-LH339 CAVO BNC

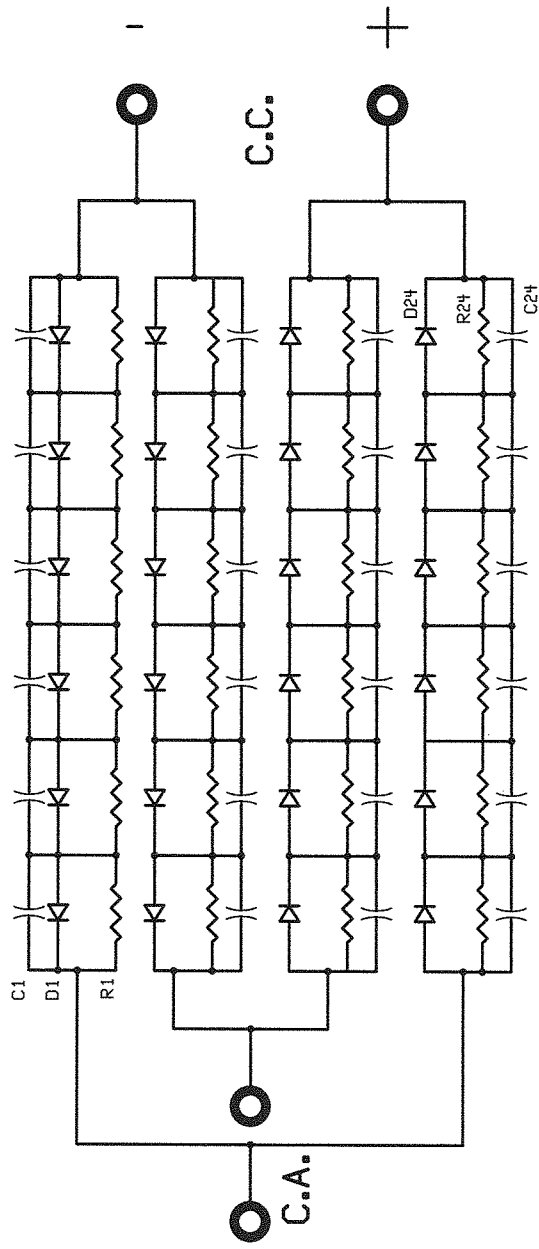

R1/R24 470Kohm 1w
 C1/C24 1nf 1000V
 D1 / D 24 BY255


PONTE RADDRIZZATORE

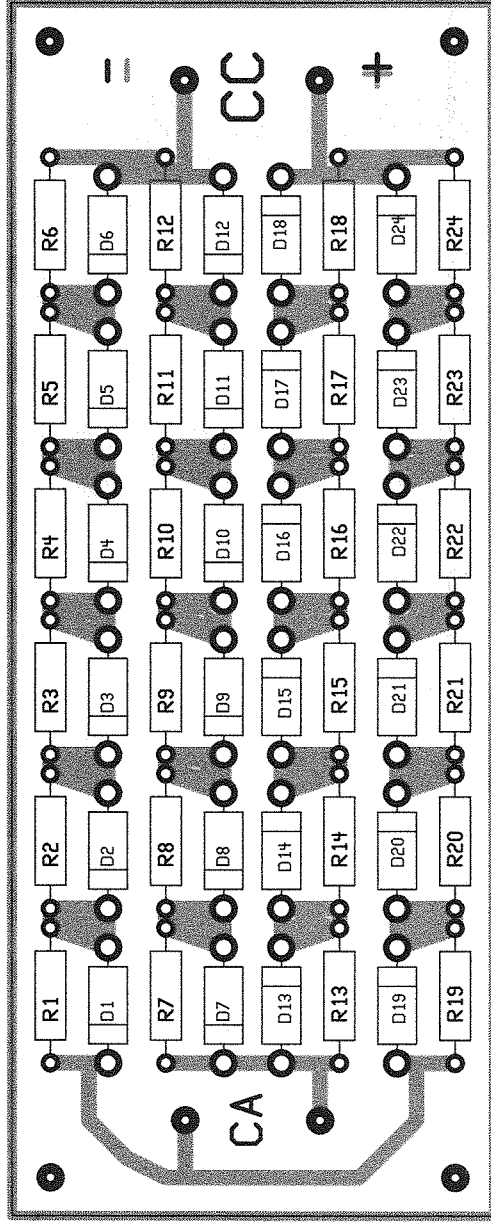CIRCUITO STAMPATO DEL PONTE RADDRIZZATORE
LATO COMPONENTI



Ponte raddrizzatore

SCALA 1:1

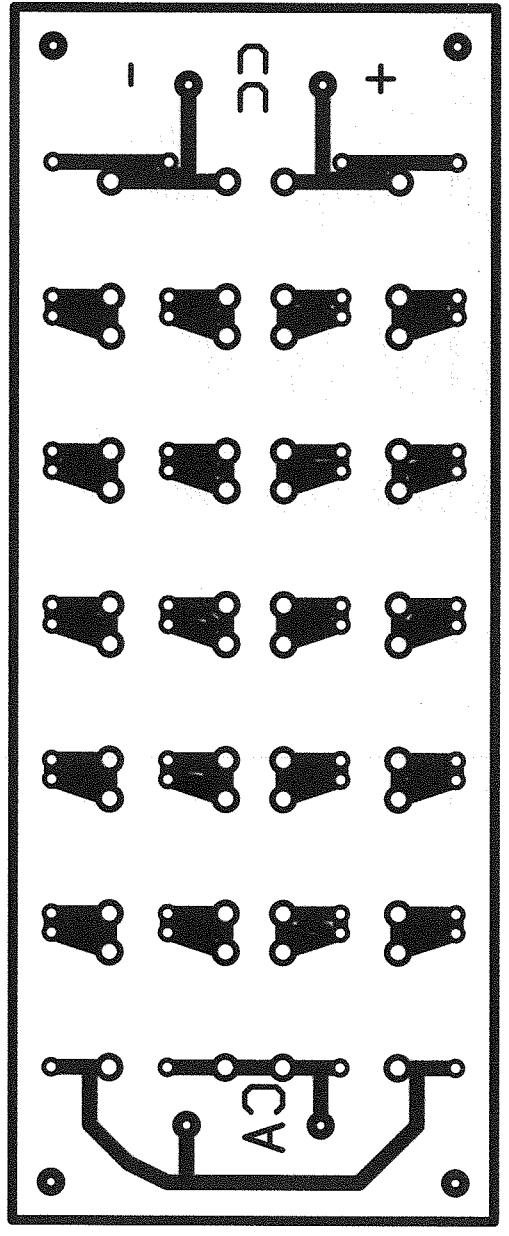

LATO RAMME

CIRCUITO STAMPATO DEL PONTE RADDRIZZATORE