

LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI

lezione n° 7

Prof. Rosario Cerbone

rosario.cerbone@uniparthenope.it

<http://digilander.libero.it/rosario.cerbone>

a.a. 2007-2008

L'approccio controllore-data path.


- In molti casi la specifica di un sistema digitale complesso è tale che il progetto non risulta ragionevolmente affrontabili in termini "monolitici" – tipicamente, come una singola macchina sequenziale sincrona: piuttosto, il progettista può individuare in una fase preliminare di analisi delle specifiche un insieme di funzionalità (spesso funzionalità note, quali unità aritmetiche, decodificatori, etc.) fra le quali i dati devono fluire secondo un ordine e una sincronizzazione ben precisi, eventualmente influenzati anche dal risultato di qualche operazione.

L'approccio controllore-data path.

- Il progetto può dunque essere visto in termini di:
- 1) Definizione dell'insieme di operazioni necessarie per espletare le attività indicate dalle specifiche; corrispondente identificazione delle classi di unità funzionali richieste;
- 2) Identificazione delle specifiche operazioni svolte dalle unità funzionali, della necessità di memorizzazione di dati e risultati intermedi, definizione della sequenza di operazioni e memorizzazioni;
- 3) Progetto della sezione "operativa" che esegue le operazioni e le memorizzazioni sui dati, costituita da unità funzionali e registri (indicata normalmente come *Data-path*);
- 4) Identificazione dei segnali di controllo che devono garantire la corretta attivazione delle unità funzionali, nonché il flusso dei dati all'interno dell'architettura e la scrittura di risultati intermedi e finali negli elementi di memoria;
- 5) Progetto del *controllore* (macchina a stati finiti) che genera i segnali di controllo per il Data-Path.

L'approccio controllore-data path.

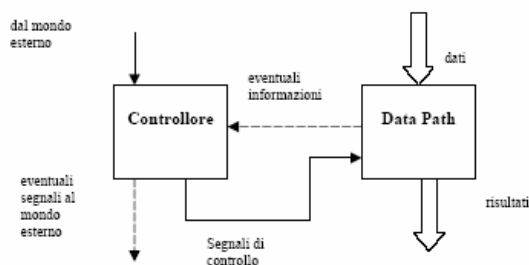
- Uno schema di larga massima dell'architettura risultante è riportato in figura:



Elementi di un *data path*

- Registri e contatori
- Register file e FIFO
- Sommatore e comparatori
- Moltiplicatori
- Controllo hardwired
- Controllo microprogrammato


Registro a 1 bit

 

Registro a 1 bit
.model REGISTRO
.inputs A
.outputs O
.latch A O re NIL 0
.end

.latch <input> <output> [<type> <control>] [<init-val>]
input è l'ingresso del latch.
output l'uscita del latch.
type può essere {fe, re, ah, al, as}, che corrispondono a "falling edge," "rising edge," "active high," "active low," or "asynchronous."
control è il segnale di clock per il latch. Può essere un *clock* del modello, l'uscita di una qualsiasi funzione del modello, o la parola "NIL" per nessun clock interno. Ciò significa che il registro utilizza il clock generale del circuito in cui è inserito.
init-val è lo stato iniziale del latch, che può essere {0, 1, 2, 3}. "2" indica "don't care" e "3" è "unknown" o non specificato.

Registro a 4 bit

 


Registro a 1 bit (registro.blif)

```
.model REGISTRO
.inputs A
.outputs O
.latch A O re NIL 0
.end
```

Registro a 4 bit


```
.model REGISTRO4
.inputs I3 I2 I1 I0
.outputs Q3 Q2 Q1 Q0
.subckt REGISTRO A=I3 O=Q3
.subckt REGISTRO A=I2 O=Q2
.subckt REGISTRO A=I1 O=Q1
.subckt REGISTRO A=I0 O=Q0
.end
.search registro.blif
```

Sommatore *full adder*

 

```
.model SOMMATORE
.inputs X Y CIN
.outputs S COUT
.names X Y K
10 1
01 1
.names K CIN S
10 1
01 1
.names X Y CIN COUT
11- 1
1-1 1
-11 1
.end
```


Sommatore a 2 bit

 

```
Sommatore.blif
.model SOMMATORE
.inputs X Y CIN
.outputs S COUT
...
end
```


```
.model SOMMATORE2
.inputs X1 X0 Y1 Y0 C0
.outputs S1 S0 C2
.subckt SOMMATORE X=X0 Y=Y0
CIN=C0 S=S0 COUT=C1
.subckt SOMMATORE X=X1 Y=Y1
CIN=C1 S=S1 COUT=C2
.end
.search sommatore.blif
```

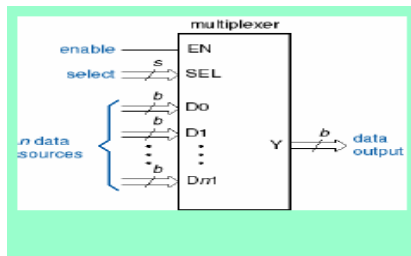Multiplexer a 2 ingressi da 3 bit ciascuno




```
.model MUX3
.inputs D02 D01 D00 D12 D11 D10 S
.outputs Y2 Y1 Y0
.names S D02 D12 Y2
11- 1
0-1 1
.names S D01 D11 Y1
11- 1
0-1 1
.names S D00 D10 Y0
11- 1
0-1 1
.end
```

Comparatore di eguaglianza a 1 bit

 

```
xnor.blif
.model comparatore1bit
.inputs A B
.outputs X
.names A B X
00 1
11 1
.end
```

Comparatore di eguaglianza a 4 bit

 

```
.model UGUALE4
.inputs A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0
.outputs DIFF
.subckt xnor A=A3 B=B3 X=DIFF3
.subckt xnor A=A2 B=B2 X=DIFF2
.subckt xnor A=A1 B=B1 X=DIFF1
.subckt xnor A=A0 B=B0 X=DIFF0
.names DIFF3 DIFF2 DIFF1 DIFF0 DIFF
1111 1
.search xnor.blif
.end
```

Librerie

- Aggiungere alle librerie precedenti i seguenti modelli in blif:
- Multiplexer 4 in - 1 out
- Decodificatore 2 in - 4 out
- Decodificatore BCD - decimale
- Codificatore binario 4 in – 2 out
- Codificatore decimale - BCD

Esercizio 7.1

- Avendo a disposizione le librerie elementari, realizzare un circuito che esegua il prodotto di due numeri da quattro bit ognuno.

Esercizio 7.2

- Progettare una rete che esegua il confronto tra due numeri A e B di 8 bit ognuno indicando, con l'uscita alta, che A è maggiore di B.