

---

## LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI

lezione n° 2

Prof. Rosario Cerbone

---

rosario.cerbone@libero.it

<http://digilander.libero.it/rosario.cerbone>

a.a. 2006-2007

---

### Richiami di Algebra di Commutazione

- In questa lezione vengono richiamati i concetti fondamentali di Algebra di commutazione
-

## Algebra di commutazione

- Il comportamento di un dispositivo digitale può essere rappresentato per mezzo di una trasformazione di numeri binari in numeri binari ottenibile applicando un insieme di operatori.
- A tale scopo è necessario definire un modello matematico che permetta di rappresentare insiemi di numeri binari e funzioni che li mettono in relazione.
- Tale modello è chiamato *Algebra di Commutazione* ed è definito come segue.

## Algebra di commutazione

Un'**Algebra Booleana** è una quintupla

$$B = (A, +, *, 0, 1)$$

dove:

- $A$  è l'alfabeto, ovvero l'insieme su cui vengono eseguite le operazioni;
- $+$  e  $*$  sono due operazioni che agiscono sugli elementi di  $A$ ;
- $0$  è l'elemento neutro per  $+$ ;
- $1$  è l'elemento neutro per  $*$ .

## Algebra di commutazione

- Un' **Algebra di Commutazione** è un Algebra Booleana dove l'alfabeto  $A$  è composto solo dai due elementi  $0$  e  $1$ .
- L'operazione  $*$ , detta **AND**, vale  $1$  se e solo se applicata a due valori uguali a  $1$ , altrimenti vale  $0$ .
- L'operazione  $+$ , detta **OR**, vale  $0$  se applicata a due valori uguale a  $0$ , altrimenti vale  $1$ .
- Oltre ad **AND** e **OR** è definita l'operazione **NOT**, che vale  $1$  se applicata al valore  $0$  e  $0$  se applicata al valore  $1$ .

## Algebra di commutazione

- Una generica **funzione** dell'Algebra di Commutazione (*booleana*) può essere vista come una mappa

$$f: B^n \rightarrow B^m$$

che trasforma numeri binari a  $n$  bit in numeri binari a  $m$  bit.

- Una funzione booleana è *completamente specificata* se il valore dell'uscita è specificato per ogni valore degli ingressi.
- Una **variabile di commutazione** è una variabile  $x$  che può assumere solo uno dei valori di  $A$  in modo che:
  - $x = 0$  se e solo se  $x \neq 1$ ;
  - $x = 1$  se e solo se  $x \neq 0$ .

## Algebra di commutazione

- Le operazioni *AND*, *OR* e *NOT* sono solitamente denotate utilizzando la seguente notazione:
- $z = \text{AND}(a, b)$  diventa  $z = a * b$
- $z = \text{OR}(a, b)$  diventa  $z = a + b$
- $z = \text{NOT}(a)$  diventa  $z = \bar{a}$

## Tabelle delle verità

- Una funzione booleana può essere descritta per mezzo di una **tabella delle verità** che assegna ad ogni combinazione dei valori di input i corrispondenti valori agli output.
- Per ogni funzione esiste un'unica tabella delle verità che la rappresenta e viceversa.
- Tuttavia per ogni funzione esistono infinite espressioni per rappresentarla.

## Tabelle delle verità

- Le seguenti sono le tabelle di verità per le operazioni elementari e per altre funzioni particolarmente usate per descrivere circuiti digitali:
  - AND
  - OR
  - NOT
  - XOR
  - NAND
  - NOR
  - XNOR
- Gli insiemi di operatori ( $AND, OR, NOT$ ), ( $AND, NOT$ ), ( $OR, NOT$ ), ( $NAND$ ), ( $NOR$ ) sono *funzionalmente completi* ovvero permettono di realizzare qualsiasi funzione booleana.

## Teoremi e identità degli operatori elementari

- Gli operatori elementari  $AND$  e  $OR$  sono caratterizzati dalla seguente serie di identità e teoremi che possono essere dimostrati per induzione matematica:

## Teoremi e identità degli operatori elementari

	<b>AND</b>	<b>OR</b>
<b>Identità</b>	$1 * x = x$	$0 + x = x$
<b>Elemento nullo</b>	$0 * x = 0$	$1 + x = 1$
<b>Idempotenza</b>	$x * x = x$	$x + x = x$
<b>Inverso</b>	$x * \bar{x} = 0$	$x + \bar{x} = 1$
<b>Commutativa</b>	$x * y = y * x$	$x + y = y + x$
<b>Associativa</b>	$(x * y) * z = x * (y * z)$	$(x + y) + z = x + (y + z)$
<b>Assorbimento</b>	$x * (x + y) = x$	$x + (x * y) = x$
<b>Distributiva</b>	$x * (y + z) = x * y + x * z$	$x + (y * z) = (x + y) * (x + z)$
<b>De Morgan</b>	$\overline{x * y} = \bar{x} + \bar{y}$	$\overline{x + y} = \bar{x} * \bar{y}$


## Teoremi e identità degli operatori elementari

- Ai teoremi riportati nella tabella precedente va aggiunto il seguente *teorema di Shannon*:
- $f(x_1 \dots x_n) = x_1 * f(1, x_2, \dots, x_n) + \bar{x}_1 * f(0, x_2, \dots, x_n)$
- $f(x_1 \dots x_n) = (x_1 + f(0, x_2, \dots, x_n)) * (\bar{x}_1 + f(1, x_2, \dots, x_n))$


## Porte logiche

- Data una qualunque funzione booleana è possibile descrivere il **circuito combinatorio** che essa rappresenta per mezzo di un insieme di **porte logiche**.
- Ogni porta logica corrisponde ad un operatore booleano e viene realizzata connettendo opportunamente dispositivi elettronici chiamati *transistor*.
- Le porte logiche rappresentano i valori *0* e *1* come una differenza di potenziale
  - 0 Volt per *0*
  - 3 Volt per *1*


## Porte logiche

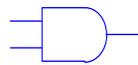

**AND**

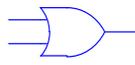

**OR**

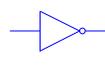

**NOT**



**NAND**



**NOR**



**XOR**




**XNOR**

## Porte logiche

- Collegando opportunamente porte logiche è possibile realizzare qualunque funzione booleana. Ad esempio la funzione:
- $L = \bar{A} * B + \bar{A} * \bar{C} * D + B * C * \bar{D} + B * C$
- può essere realizzata dal seguente circuito:
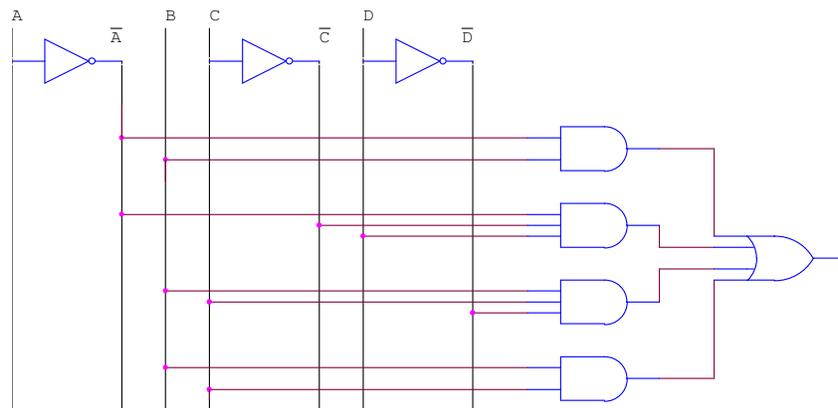
## Porte logiche

$$L = \bar{A} * B + \bar{A} * \bar{C} * D + B * C * \bar{D} + B * C$$



## Forme canoniche

- Ogni funzione booleana può essere rappresentata mediante due distinte forme canoniche. Le seguenti definizioni sono necessarie per comprendere appieno il significato delle forme canoniche.
- Data una funzione booleana  $y = f(x_1, \dots, x_n)$  :
- - Un **letterale** è una coppia (variabile, valore). Ogni variabile  $x$  ha 2 letterali  $(x, 0)$  e  $(x, 1)$  che vengono indicati rispettivamente come  $\bar{x}$  e  $x$ .
- - Un **implicante** di  $f$  è un prodotto di letterali  $P = x_i^* \dots x_j^*$ , dove  $1 \leq i, j \leq n$ , tale che se  $P = 1$  allora  $f = 1$ .
- - Un **mintermine** di  $f$  è un implicante in cui tutte le variabili compaiono come letterale.
- - L'**On-set** di  $f$  è l'insieme dei mintermini. Dal punto di vista della tabella delle verità, l'on-set di  $f$  è l'insieme delle possibili combinazioni di valori di ingresso tali per cui  $z = 1$ .

## Forme canoniche

- - Un **maxtermine** di  $f$  è un punto dello spazio  $B^n$  dove la funzione vale 0.
- - L'**Off-set** di  $f$  è l'insieme dei maxtermini. Dal punto di vista della tabella delle verità, l'off-set di  $f$  è l'insieme delle possibili combinazioni di valori di ingresso tali per cui  $z = 0$ .
- - La **copertura** di una funzione  $f$  è un insieme di implicanti che coprono tutti i mintermini (o i maxtermini) della funzione.

## Forme canoniche

- **La 1° forma canonica di copertura di una funzione  $f$** , detta *somma di prodotti*, è data da:

$$f(x_1 \dots x_n) = m_1 + \dots + m_k$$

- dove  $m_j$  sono i mintermini contenuti nell'on-set di  $f$ .
- Ogni mintermine è realizzato da una porta *AND* a  $n$  ingressi.
- Le uscite delle porte che rappresentano i mintermini sono collegate tramite una porta *OR* a  $k$  ingressi.

## Forme canoniche

- **La 2° forma canonica di copertura di una funzione  $f$** , detta *prodotto di somme*, è data da:

$$f(x_1 \dots x_n) = M_1 * \dots * M_k$$

- dove  $M_j$  sono i maxtermini contenuti nell'off-set di  $f$ .
- Ogni maxtermine è realizzato da una porta *OR* a  $n$  ingressi. Le uscite delle porte che rappresentano i maxtermini sono collegate tramite una porta *AND* a  $k$  ingressi.

## Forme canoniche

- I circuiti in somma di prodotti o prodotto di somme sono circuiti a 2 livelli. Il numero di livelli si calcola in base al numero di porte logiche che i segnali in ingresso devono attraversare per propagare i corrispondenti valori alle uscite. In questo calcolo non vengono conteggiate le eventuali porte *NOT*.

## Esercizio

- Per frequentare un certo corso di elettronica uno studente deve soddisfare le seguenti condizioni:
- 1\_ aver superato almeno 20 esami **ed** essere uno studente di ingegneria in corso, **oppure**
- 2\_ aver superato almeno 20 esami **ed** essere uno studente di ingegneria con il piano di studio approvato, **oppure**
- 3\_ aver superato meno di 20 esami **ed** essere uno studente di ingegneria fuori corso, **oppure**
- 4\_ essere in corso **ed** avere il piano di studio approvato, **oppure**
- 5\_ essere uno studente di ingegneria **ed** avere il piano di studi non ancora approvato.
- Ricavare la funzione logica che minimizza le condizioni precedenti.

## Esercizio (definizione variabili)

- Introduciamo le variabili logiche A, B, C, D, Z e definiamole nel seguente modo:
- A= lo studente ha superato almeno 20 esami
- B= lo studente è studente di ingegneria
- C= lo studente è in corso
- D= lo studente ha il piano di studi approvato
- Z= lo studente può frequentare il corso

## Esercizio (tabella della verità)

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

- 1\_ aver superato almeno 20 esami ed essere uno studente di ingegneria in corso, oppure  
2\_ aver superato almeno 20 esami ed essere uno studente di ingegneria con il piano di studio approvato, oppure  
3\_ aver superato meno di 20 esami ed essere uno studente di ingegneria fuori corso, oppure  
4\_ essere in corso ed avere il piano di studio approvato, oppure  
5\_ essere uno studente di ingegneria con il piano di studi non ancora approvato.

A= lo studente ha superato almeno 20 esami  
B= lo studente è studente di ingegneria  
C= lo studente è in corso  
D= lo studente ha il piano di studi approvato  
Z= lo studente può frequentare il corso

## Esercizio (mappa di Karnaugh))

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11	1	1	1	1
10		1	1	


## Esercizio (mappa di Karnaugh))

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11	1	1	1	1
10		1	1	

$$Z = B + CD$$

## Esercizio (realizzazione)

$$Z = B + CD$$

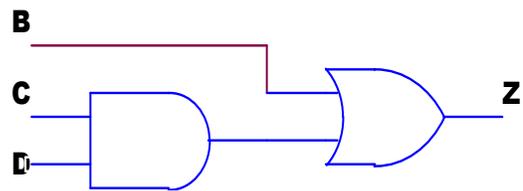

## Funzione AND

x	y	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



## Funzione OR

<b>x</b>	<b>y</b>	<b>z</b>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



## Funzione NOT

<b>x</b>	<b>z</b>
0	1
1	0



## Funzione XOR

<b>x</b>	<b>y</b>	<b>z</b>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



## Funzione NAND

<b>x</b>	<b>y</b>	<b>z</b>
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



## Funzione NOR

<b>x</b>	<b>y</b>	<b>z</b>
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



## Funzione XNOR

<b>x</b>	<b>y</b>	<b>z</b>
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

